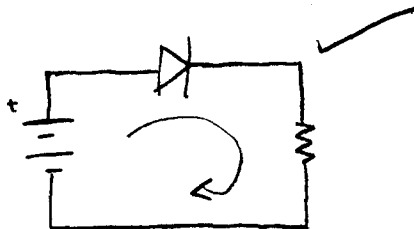


FSK 224 - memo - Toets 1 September 2006


1.1

Voorspanning



- Die elektronen en halffes word na mekaar getrek.
- Die verspannings gebied verklein.
- Stroom vloei deur die diode.
- potensiaal val oor die diode is 0,7V.


Teenvoorspanning

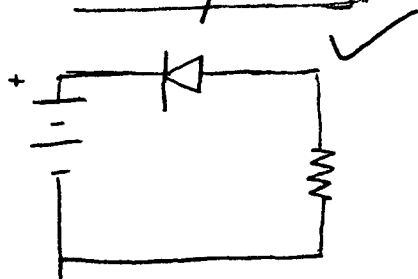

- Elektronen en halffes word weg van mekaar getrek.
- Die verspannings gebied vergroot.
- geen stroom vloei.


[6]

1.2 (a)

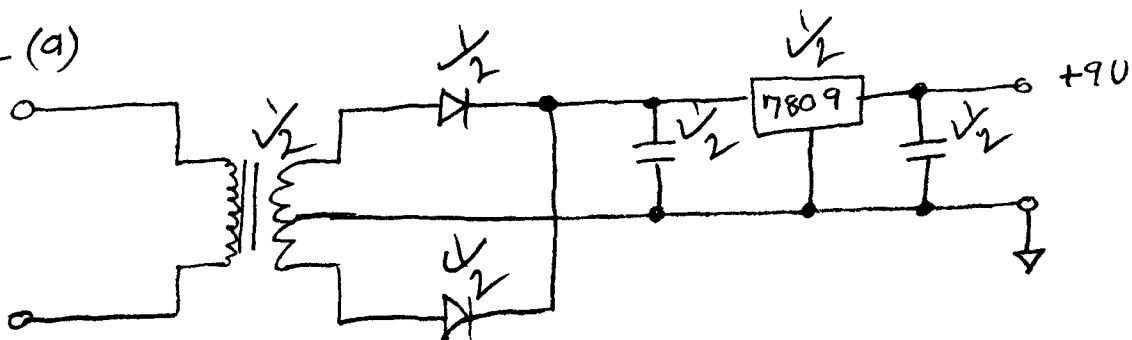

[3]

1.2 (b)

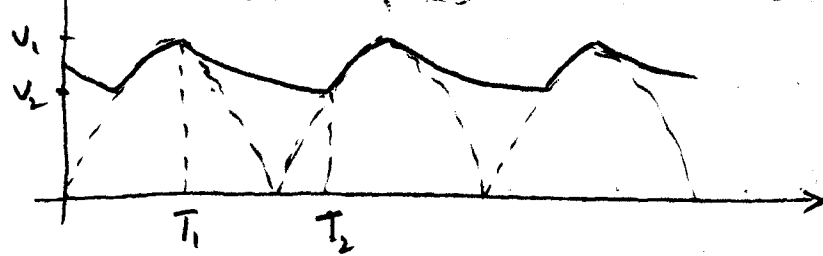

Per def is  $C = \frac{Q}{V}$  ✓

Die kapasiteit enthou van of  $V_1$  na  $V_2$  is in tyd.

$$\Delta T = T_1 - T_2$$

Now  $V_1 = \frac{Q_1}{C}$  en  $V_2 = \frac{Q_2}{C}$

Die rimpel spanning is dus

$$V_{\text{rip}} = \Delta V = V_1 - V_2$$

$$\Delta V = \frac{Q_1}{C} - \frac{Q_2}{C} = \frac{Q_1 - Q_2}{C}$$

$$\Delta V = \frac{\Delta Q}{C}$$

- Dat nou met die enthoue tyd.

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t C}$$

Per die is  $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = I$

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{I}{C} \quad \Delta V \cdot f = \frac{I}{C}$$

Met  $\frac{1}{\Delta t} = f$

$$\Rightarrow \Delta V = \frac{I}{f C}$$

$$\Rightarrow C = \frac{I}{f \cdot V_{\text{rip}}} \quad \checkmark$$

[5]

1.3

(a) Berechnung von  $V_L$ :

$$V_Z = V_{BE} + V_L \checkmark$$

$$\Rightarrow V_L = V_Z - V_{BE}$$

$$= 5,1V - 0,7V$$

$$\underline{V_L = 4,4V} \checkmark$$

Berechnung von  $I_B$ :

$$I_E = I_L = \frac{V_L}{R_L}$$

$$= \frac{4,4V}{20\Omega}$$

$$= 220mA \checkmark$$

Now  $I_E = I_B + I_C$

$$\text{Man } I_C = \beta I_B$$

$$\Rightarrow I_E = I_B + \beta I_B \checkmark$$

$$= I_B (1 + \beta)$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{I_E}{(1 + \beta)}$$

$$= \frac{220mA}{(1 + 20)}$$

$$\underline{I_B = 10,48mA} \checkmark$$

Berekening van  $R_S$ :

$$V_{CC} = I_S R_S + V_Z$$

$$\Rightarrow R_S = \frac{V_{CC} - V_Z}{I_S} \checkmark$$

$$\text{Maar } I_S = I_Z + I_B$$

$$= 50 \text{ mA} + 10,48 \text{ mA}$$

$$\underline{I_S = 60,48 \text{ mA}} \rightarrow$$

$$\Rightarrow R_S = \frac{12 \text{ V} - 5,1 \text{ V}}{60,48 \text{ mA}}$$

$$\underline{R_S = 114 \Omega} \checkmark \rightarrow$$

[7]

- (b) Die maksimum stroom waarbij die spanning ( $V_U$ ) nog gereduceerd is, is afhankelijk van de waarde van de Zener diode waarde  $n$ .

$$\Rightarrow I_S = I_B + I_Z \checkmark$$

$$\text{Maar } I_Z = 0 \checkmark$$

$$\Rightarrow I_B = I_S$$

$$= 50 \text{ mA} + 10,48 \text{ mA}$$

$$= 60,48 \text{ mA}$$

$$\text{Maar } I_E = I_B (1 + \beta) = 60,48 \text{ mA} (21)$$

$$= \underline{1,27 \text{ A}} \checkmark \rightarrow [3]$$

2.1

(c)

Berechnung von  $I_B$ :

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E \quad \checkmark$$

$$\text{Nun } I_E = I_B (\beta + 1)$$

$$\Rightarrow V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_B (\beta + 1) R_E$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(R_B + (\beta + 1) R_E)}$$

$$= \frac{20\text{V} - 0,7\text{V}}{(232\,000\,\Omega + 161 \cdot 157,3\,\Omega)}$$

$$\underline{I_B = 0,075\,\mu\text{A}} \quad \checkmark$$

Berechnung von  $I_C$ :

$$I_C = \beta I_B \quad \checkmark$$

$$= 161 \cdot 0,075\,\mu\text{A}$$

$$\underline{I_C = 12\,\text{mA}} \quad \checkmark$$

Berechnung von  $I_E$ :

$$I_E = I_C + I_B \quad \checkmark$$

$$= 12\,\text{mA} + 0,075\,\text{mA}$$

$$\underline{I_E = 12,075\,\text{mA}} \quad \checkmark$$

Berechnung von  $V_{CE}$ :

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E \checkmark$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

$$= 20V - (12mA \cdot 750\Omega) - (12,075mA \cdot 157,3\Omega)$$

$$\underline{V_{CE} = 9,144V \checkmark}$$


Berechnung von  $V_o$ :

$$V_o = I_E R_E + V_{CE} \checkmark$$

$$= (12,075mA \cdot 157,3\Omega) + 9,144V$$

$$\underline{V_o = 11,043V \checkmark}$$

[10]

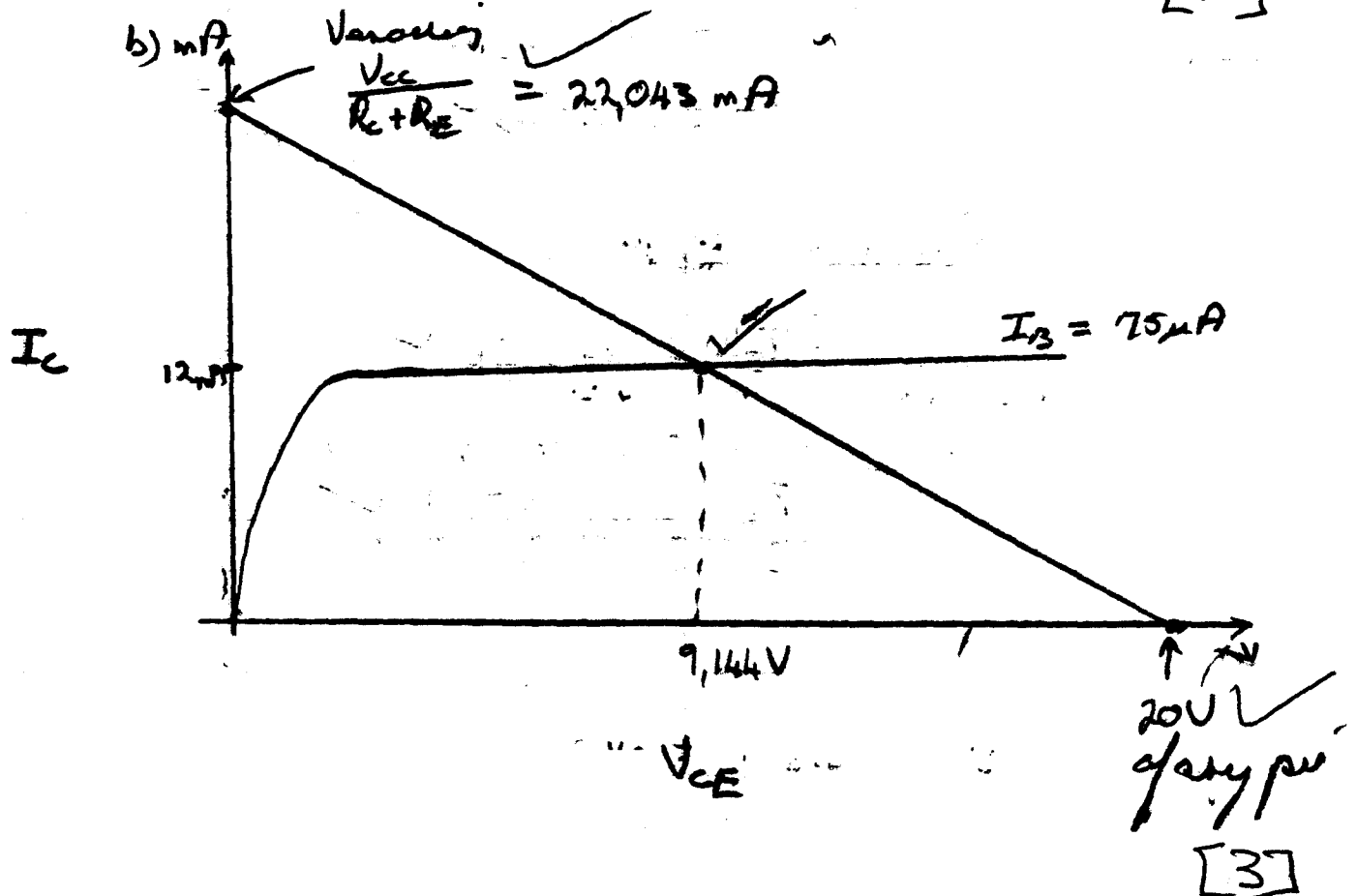

3.1

Die stroom naar en fig 3 is in  
brug naar stroombron door A:

$$\begin{aligned} V_+ &\approx V_- \\ \text{Maar } V_+ &= 0 \quad \text{groot potentiaal} \\ \Rightarrow V_- &= 0 \quad \text{"niet heel groot"} \end{aligned}$$

Naar per def is  $C = \frac{Q}{V}$  - niet in de pinnen.

$$\Rightarrow Q_{in} = C \cdot V_{in} \quad \text{voor de stroombron}$$

(differentieer met t)

$$\frac{dQ_{in}}{dt} = C \frac{dV_{in}}{dt}$$

$$\text{Maar per def is } I_{in} = \frac{dQ_{in}}{dt}$$

$$\Rightarrow I_{in} = C \frac{dV_{in}}{dt}$$




Maar in de stroombron is

$$I_{in} = I_R \quad \frac{1}{2} \quad \left( \text{geen stroom naar in die op amp in nu} \right)$$

$$\text{Nu } V_0 = -I_R R \quad \leftarrow \text{uit de stroombron}$$


$$\text{Dus } \Rightarrow V_0 = -RC \frac{dV_{in}}{dt}$$
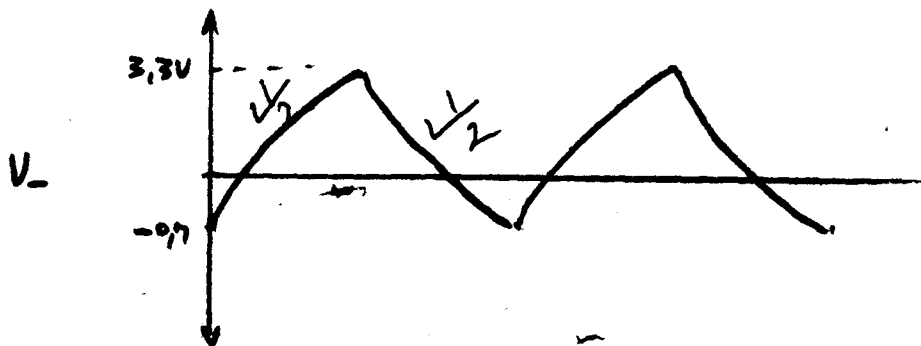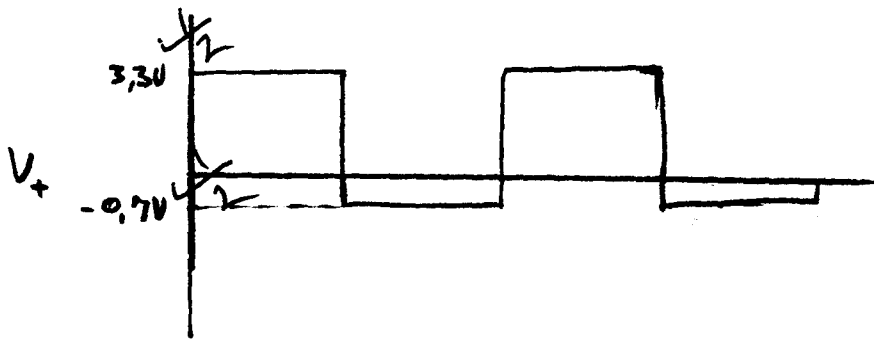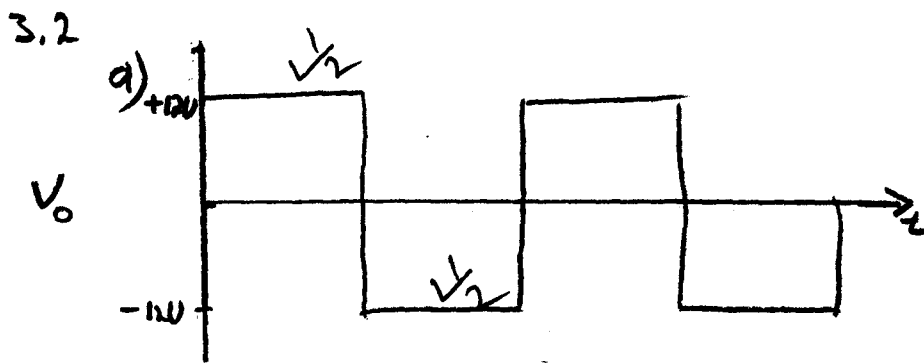
$$= -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) RC \frac{dV_{in}}{dt} = -0,0625 RC \frac{dV_{in}}{dt} \quad [5]$$



[3]

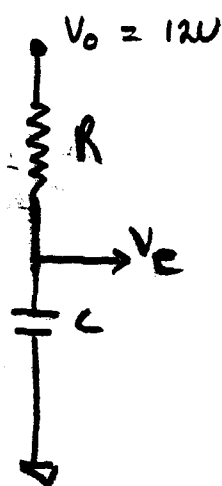(b) Bereken die verly gedeelte van die stroomboer



Vin die stroomboer is

$$V_o = Ri + V_c \checkmark$$

Nou per def is  $i = \frac{dq}{dt}$ .

$$\Rightarrow V_o = R \frac{dq}{dt} + V_c \checkmark$$

Neue per def in  $Q = C \cdot U_c$  net in kept.

$$\Rightarrow \frac{dq}{dt} = C \frac{dU_c}{dt}$$

Stel is very neg.

$$\Rightarrow V_0 = RC \frac{dU_c}{dt} + U_c \checkmark$$

Let new up down side down net ve.

$$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \frac{dt}{RC} = \int_{U_1}^{U_2} \frac{dU_c}{V_0 - U_c}$$

$$= [t]_{t_1}^{t_2} = RC [-\ln(V_0 - U_c)]_{U_1}^{U_2}$$

$$\Delta t = RC \ln \left[ \frac{V_0 - (-0,7)}{V_0 - 3,3} \right] \checkmark$$

$$= RC \ln \left( \frac{12 + 0,7}{12 - 3,3} \right)$$

$$= 0,378 \cdot RC \checkmark$$

→

[5]